

VHDL - INTRO

2015.07.15

강의자 : **23기** 백두현

목차

- ☐ INTRO
- ☐ GATE
- ☐ DECODER/ENCODER
- ☐ MUX/DEMUX
- ☐ FlipFlop/Latch

FPGA

□ FPGA(Field-Programmable Gate Array)

- 재프로그래밍 가능한 실리콘 칩.
- 미리 구축된 로직 블록 및 프로그래밍 가능한 라우팅 리소스가 있어 납땜 작업 없이 맞춤 하드웨어 기능 실행을 위한 칩을 구성할 수 있음.

□ FPGA를 채택하는 이유

- FPGA가 ASIC 및 프로세서 기반 시스템에서 최상의 부분을 통합 하기 때문.
- FPGA는 HW 타이밍된 속도와 안전성을 제공.
- 맞춤 ASIC 디자인의 막대한 선행 비용에 견줄만한 비용을 요구 하지 않음.

FPGA 제작 대표회사



□ Altera

- Logic Element(LUT,FF) 와 OnChipMemory로 구성
 - LUT : GATE에 대한 Truth Table을 구현.
=> 모든 GATE구현 가능.
=> 하나의 LUT로 다수의 GATE구현가능
- Chip가격이 비싸지만 교육용 Contents들이 많음.



□ Xilinx

- GATE와 FF 로 구성.
 - Chip가격이 싸고 IDE Tool, EDA Tool 이 Altera에 비해 강력함.

직접회로설계의 변천 과정

□ 설계방법

- 70년대 : Transistor Level의 Layout 설계
- 80년대 : Gate 또는 RTL Level의 회로 설계
- 90년대 : Algorithm이나 기능 레벨의 설계

□ 설계도구

- 70년대 : Layout Editor
- 80년대 : Schematic Editor
- 90년대 : HDL과 Synthesis Tool(Silicon Compiler)


HDL

□ VHDL(VHSIC Hardware Description Language)

- 학교나 연구실에서 학술적 용도로 사용.
- VHDL 반복적인 기술을 생성할 수 있음.
- Mypackage
 - Memory 관리 및 설계 편의 제공.

□ VerilogHDL

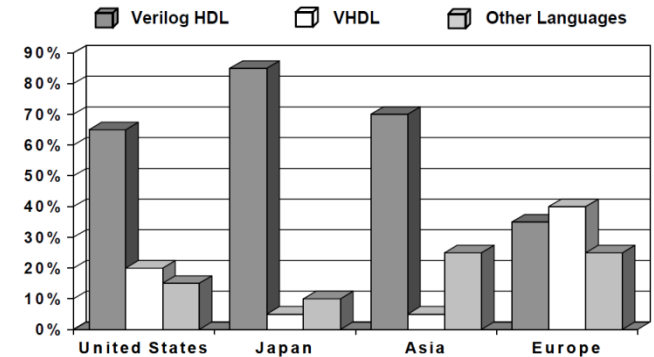- 대기업에서 많이 사용.
- 2차원 register 사용할 때 요소 접근이 불편함.
- 복잡한 타이밍 신호를 기술 할 수 있음.



□ SoC 개발자라면 두 언어 모두 다룰 수 있어야 함.

SoC 개발 Process

- **Specification 규정.**
 - System의 input과 output을 규정.
 - System의 동작 및 Limit를 규정.
- **Behavior Level 설계.**
 - Truth Table(K-MAP)
 - State Machine Diagram
 - Functional Simulation
 - Algorithm 검증
- **RTL Level 설계**
- **GATE Level 설계**
- **Layout 설계**



FPGA 구현 가능 단계

디지털이란?

- 디지털 회로란? 디지털 논리 회로의 조합
- 디지털은 일반적으로 2개 상태를 취하여, 각각 'Low'와 'High', 또는 'L' 와 'H'라고 표현된다. 일반적으로는 Low를 0으로, High를 1로 대응시킨다. (1과 0의 상태는 각각 전류가 흐른다/ 흐르지 않는다 의 상태를 의미)

디지털이란?

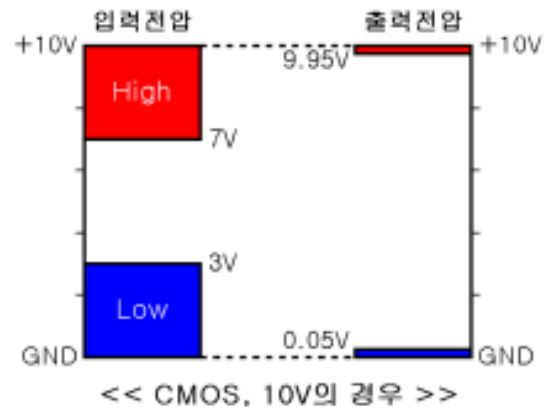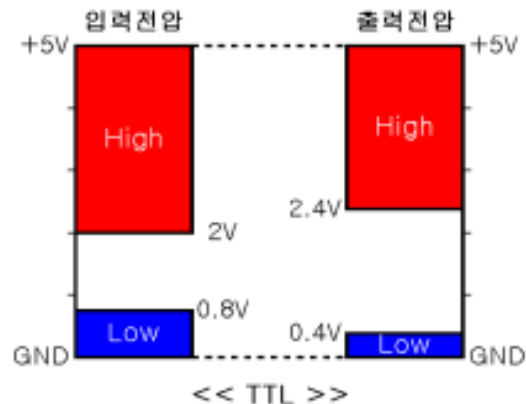- 초기의 논리회로는 5V 기준이었다. 5V를 정해 놓고 이것에 맞추어 논리게이트나 마이크로 프로세서가 만들어졌다. 그래서 5V를 V_{cc} 라고 표시한다.




출처 : <http://cpu.kongju.ac.kr>

디지털 회로의 기본단위

□ 디지털 회로의 기본단위 = gate

EX – AND gate

 


AND gate		
입력		출력
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




GATE

□ Buffer

 

A	x
0	0
1	1

□ Inverter

 

A	x
0	1
1	0

GATE

□ AND



$$x = A \cdot B$$

$$x = AB$$

A	B	x
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

□ NAND




$$x = (AB)'$$

A	B	x
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


GATE

□ OR

 

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



□ NOR

 

A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

GATE



❑ XOR(Exclusive – OR , Odd)

  

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

❑ XNOR(Exclusive – NOR, EVEN)

  


A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	C	x
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

DECODER/ENCODER

□ DECODER

 

A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

- n-bit 입력 코드를 m-bit 출력 코드로 변환하는 조합논리회로.(단! $n \leq m \leq 2^n$)
- 유효한 입력 코드에 대해서 유일한 코드가 출력 되어야 한다.

DECODER/ENCODER


□ ENCODER

Inputs								Outputs		
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

- DECODER의 역기능.
- 2^n 혹은 이하의 입력 라인을 갖고 n개의 출력 라인을 갖는다.

MUX/DEMUX

□ MUX(Multiplexer)

 


S1	S2	M
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

- MUX는 많은 입력 라인 중 하나를 선택하고 이를 단독 출력 라인으로 내보내는 조합회로.

MUX/DEMUX

□ DEMUX(Demultiplexer)

 

S1	S2	A	B	C	D
0	0	M	X	X	X
0	1	X	M	X	X
1	0	X	X	M	X
1	1	X	X	X	M

- mux의 역을 수행하는 회로, 데이터 분배기.
- 하나의 입력을 여러 개의 출력 라인 중 선택하여 출력.



FlipFlop/Latch

□ Latch와 FlipFlop

- 두개의 안정 상태를 갖는 일종의 기억 회로.
- Latch와 FlipFlop은 CLK의 유무에 따라 구별된다.
 - Latch는 비동기식으로 CLK를 사용하지 않음.
 - FlipFlop은 동기식으로 CLK를 사용함.

FlipFlop/Latch


❑ SR Latch(using NOR)

  



S	R	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	\times	0	1
1	0	\times	1	0
1	1	\times	0	0

FlipFlop/Latch

❑ SR Latch(using NAND)

 


S	R	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	0	\times	1	1
0	1	\times	1	0
1	0	\times	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

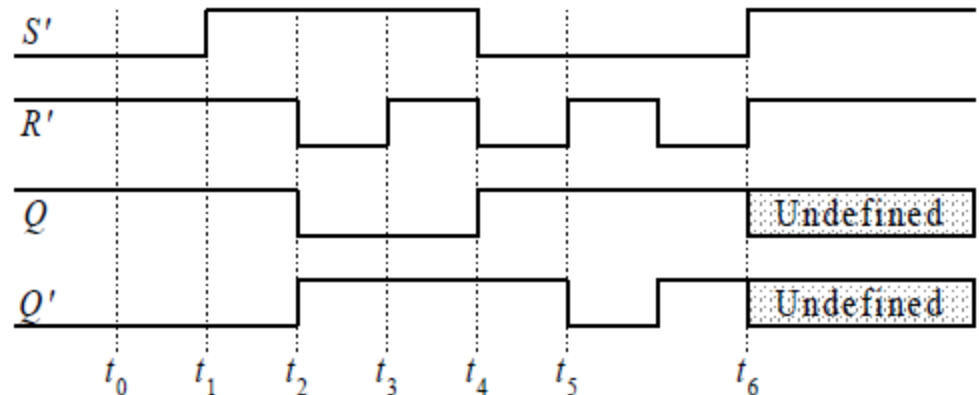 


FlipFlop/Latch

□ SR FlipFlop

SR

 


S	R	Q	Q_{next}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	×
1	1	1	×

 



$$Q_{next} = S + R'Q$$
$$SR = 0$$

FlipFlop/Latch

□ D Latch

 


D	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	×	0	1
1	×	1	0

  


FlipFlop/Latch

□ D FlipFlop

 


D	Q	Q_{next}
0	×	0
1	×	1

 



FlipFlop/Latch

□ JK FlipFlop

JK

 

J	K	Q	Q_{next}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 
 


$$\begin{aligned}
 Q_{next} &= J'K'Q + JK' + JKQ' \\
 &= J'K'Q + JK'Q + JK'Q' + JKQ' \\
 &= K'Q(J' + J) + JQ'(K' + K) \\
 &= K'Q + JQ'
 \end{aligned}$$


FlipFlop/Latch

□ T FlipFlop

T

  

T	Q	Q_{next}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

$$Q_{next} = TQ' + T'Q = T \oplus Q$$